

Project 2

分数分配：平等分配

3180105143 张家浚 3190105811 徐李可儿

Project 2

实验目标

实验环境和工具

实验内容和过程

CPU模块实现：Verilog源代码补充及分析

NPC_Generator模块

IDSegReg模块

ControlUnit模块

ImmOperandUnit模块

BranchDecisionMaking模块

ALU模块

WBSegReg模块

DataExt 模块

HarzardUnit模块

实验仿真结果

PART1

PART2

PART3

实验总结

提出改进实验的意见

思考题

实验目标

- 1.完善RV32流水线CPU中缺省模块的Verilog代码
- 2.使用适当的测试代码，验证CPU是否能成功运行RISC-V 32bit整形指令集
- 3.完善CPU相关模块逻辑，调整Harzard Unit等单元使流水线CPU顺利运行

实验环境和工具

实验环境：Windows 10操作系统

实验工具：Vivado 2021.2软件

根据testbench.v要求，目标设备是Nexys4开发板（使用vivado part xc7a100tcsg324-1模拟）

实验内容和过程

```
begin
    if(BranchE)
        PC_In <= BranchTarget;
    else if(JalrE)
        PC_In <= JalrTarget;
    else if(JalD)
        PC_In <= JalTarget;
    else
        PC_In <= PCF+4;
end
```

IDSegReg模块

设计思路

IDSegReg是IF-ID段寄存器，嵌入了Instruction Memory，需要实现从Instruction Memory读取地址等数据。

由于输入的地址是字地址，需要后两位清零。

代码

```
InstructionRam InstructionRamInst (
    .clk      ( clk          ),
    .addra    ( A[31:2]     ),
    .douta    ( RD_raw      ),
    .web      ( |WE2        ),
    .addrb    ( A2[31:2]    ),
    .dinb     ( WD2         ),
    .doutb    ( RD2         )
);
```

ControlUnit模块

设计思路

对于每一种指令，查表，综合输入的Opcode、Fn3和Fn7来确定它的类型，

输出对应的控制信号，使用了大段的case选择，使用Parameter.v中定义的值增强了可读性。

控制信号决定的具体思路如下：

先Assign wire型变量

1. JalD, JalrD：只分别和JAL、JALR指令对应为1
2. MemToRegD：只有Load指令为1
3. LoadNpcD：只有JAL/JALR指令为1
4. AluSrc2D：SLLI/SRLI/SRAI指令为01，R型和B型指令为00，其他指令均为10
5. AluSrc1D：JALR/AUIPC/LUI指令为1，其他为0

再给Reg变量赋值

1. ImmType：对应下表查取，根据Parameter.v赋值
2. RegWriteD：Branch/Store 指令为0，Load指令已对应Parameter.v中定义好了，其它为LW
3. MemWriteD：SW 1111, SH 0011, SB 0001，其他为0
4. RegReadD：R/S/B 型指令为11, I 型指令为10, U/J型指令为00
5. BranchTypeD：分支指令已对应Parameter.v中定义好了，其他指令为0
6. AluContrlD：运算指令和LUI已在Parameter.v中定义好了，其他指令赋ADD

RV32I Base Instruction Set

imm[31:12]				rd	0110111	LUI	
imm[31:12]				rd	0010111	AUIPC	
imm[20:10:1 11 19:12]				rd	1101111	JAL	
imm[11:0]		rs1	000	rd	1100111	JALR	
imm[12:10:5]	rs2	rs1	000	imm[4:1 11]	1100011	BEQ	
imm[12:10:5]	rs2	rs1	001	imm[4:1 11]	1100011	BNE	
imm[12:10:5]	rs2	rs1	100	imm[4:1 11]	1100011	BLT	
imm[12:10:5]	rs2	rs1	101	imm[4:1 11]	1100011	BGE	
imm[12:10:5]	rs2	rs1	110	imm[4:1 11]	1100011	BLTU	
imm[12:10:5]	rs2	rs1	111	imm[4:1 11]	1100011	BGEU	
imm[11:0]		rs1	000	rd	0000011	LB	
imm[11:0]		rs1	001	rd	0000011	LH	
imm[11:0]		rs1	010	rd	0000011	LW	
imm[11:0]		rs1	100	rd	0000011	LBU	
imm[11:0]		rs1	101	rd	0000011	LHU	
imm[11:5]	rs2	rs1	000	imm[4:0]	0100011	SB	
imm[11:5]	rs2	rs1	001	imm[4:0]	0100011	SH	
imm[11:5]	rs2	rs1	010	imm[4:0]	0100011	SW	
imm[11:0]		rs1	000	rd	0010011	ADDI	
imm[11:0]		rs1	010	rd	0010011	SLTI	
imm[11:0]		rs1	011	rd	0010011	SLTIU	
imm[11:0]		rs1	100	rd	0010011	XORI	
imm[11:0]		rs1	110	rd	0010011	ORI	
imm[11:0]		rs1	111	rd	0010011	ANDI	
0000000	shamt	rs1	001	rd	0010011	SLLI	
0000000	shamt	rs1	101	rd	0010011	SRLI	
0100000	shamt	rs1	101	rd	0010011	SRAI	
0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011	ADD	
0100000	rs2	rs1	000	rd	0110011	SUB	
0000000	rs2	rs1	001	rd	0110011	SLL	
0000000	rs2	rs1	010	rd	0110011	SLT	
0000000	rs2	rs1	011	rd	0110011	SLTU	
0000000	rs2	rs1	100	rd	0110011	XOR	
0000000	rs2	rs1	101	rd	0110011	SRL	
0100000	rs2	rs1	101	rd	0110011	SRA	
0000000	rs2	rs1	110	rd	0110011	OR	
0000000	rs2	rs1	111	rd	0110011	AND	
fm	pred	succ	rs1	000	rd	0001111	FENCE
0000000000000		00000	000	00000	1110011	ECALL	
0000000000001		00000	000	00000	1110011	EBREAK	

代码

```

//assign wire
assign JalD = (Op == 7'b1101111) ? 1'b1:1'b0;
assign JalR = (Op == 7'b1100111) ? 1'b1:1'b0;
assign MemToRegD = (Op == 7'b0000011) ? 1'b1:1'b0;
assign LoadNpcD = ((Op == 7'b1101111) || (Op == 7'b1100111)) ? 1'b1:1'b0;
assign AluSrc2D = ((Op == 7'b0010011) && (Fn3[1:0] == 2'b01)) ? (2'b01) :
(((Op == 7'b0110011) || (Op == 7'b1100011)) ? 2'b00 : 2'b10); //00:ForwardData2
01:Rs2E 10:Imm
assign AluSrc1D = (Op == 7'b0010111) ? 1'b1:1'b0; //0:ForwardData1 1:PC

//sequence:R-type,I-type,S-type,B-type,U-type,J-type
//output reg    output sequence:
//              ImmType
//              RegWritED
//              MemWritED
//              RegReadD

```

```

//          BranchTypeD
//          AluContr1D

always@(*)
begin
    case(Op)
        7'b0110011:    //R-TYPE
            begin
                ImmType <= `RTYPE;
                RegWritED <= `LW;
                MemWritED <= 4'b0000;
                RegReadD <= 2'b11;
                BranchTypeD <= `NOBRANCH;
                AluContr1D <= CASE BELOW;
            //
            case(Fn3)
                3'b000:    //ADD or SUB
                    AluContr1D <= (Fn7 == 7'b0) ? (`ADD):(`SUB);
                3'b001:    //SLL
                    AluContr1D <= `SLL;
                3'b010:    //SLT
                    AluContr1D <= `SLT;
                3'b011:    //SLTU
                    AluContr1D <= `SLTU;
                3'b100:    //XOR
                    AluContr1D <= `XOR;
                3'b101:    //SRL or SRA
                    AluContr1D <= (Fn7 == 7'b0) ? (`SRL):(`SRA);
                3'b110:    //OR
                    AluContr1D <= `OR;
                3'b111:    //AND
                    AluContr1D <= `AND;
            endcase
        end
        7'b0010011:    //I-Type (ALU)
            begin
                ImmType <= `ITYPE;
                RegWritED <= `LW;
                MemWritED <= 4'b0000;
                RegReadD <= 2'b10;
                BranchTypeD <= `NOBRANCH;
            //
                AluContr1D <= CASE BELOW;
            case(Fn3)
                3'b000:    //ADDI
                    AluContr1D <= `ADD;
                3'b001:    //SLLI
                    AluContr1D <= `SLL;
                3'b010:    //SLTI
                    AluContr1D <= `SLT;
                3'b011:    //SLTUI
                    AluContr1D <= `SLTU;
                3'b100:    //XORI
                    AluContr1D <= `XOR;
                3'b101:    //SRLI or SRAI
                    AluContr1D <= (Fn7 == 7'b0) ? (`SRL):(`SRA);
                3'b110:    //ORI
                    AluContr1D <= `OR;
            endcase
        end
    endcase
end

```

```

        3'b111:    //ANDI
            AluContrlD <= `AND;
    endcase
end
7'b0000011:    //I-Type (LOAD)
begin
    ImmType <= `ITYPE;
//    RegWritED <= CASE BELOW;
    MemWritED <= 4'b0000;
    RegReadD <= 2'b10;
    BranchTypeD <= `NOBRANCH;
    AluContrlD <= `ADD;
    case(Fn3)
        3'b000:    //LB
            RegWritED <= `LB;
        3'b001:    //LH
            RegWritED <= `LH;
        3'b010:    //LW
            RegWritED <= `LW;
        3'b100: //LBU
            RegWritED <= `LBU;
        3'b101: //LHU
            RegWritED <= `LHU;
        default:
            RegWritED <= `NOREGWRITE;
    endcase
end
7'b1100111: //I-Type (JALR)
begin
    ImmType <= `ITYPE;
    RegWritED <= `LW;
    MemWritED <= 4'b0000;
    RegReadD <= 2'b10;
    BranchTypeD <= `NOBRANCH;
    AluContrlD <= `ADD;
end
7'b0100011:    //S-Type
begin
//    ImmType <= `STYPE;
    RegWritED <= `NOREGWRITE;
    MemWritED <= CASE BELOW;
    RegReadD <= 2'b11;
    BranchTypeD <= `NOBRANCH;
    AluContrlD <= `ADD;
    case(Fn3)
        3'b000:    //SB
            MemWritED <= 4'b0001;
        3'b001:    //SH
            MemWritED <= 4'b0011;
        3'b010:    //SW
            MemWritED <= 4'b1111;
    endcase
end
7'b1100011:    //B-Type
begin

```

```

ImmType <= `BTYPE;
RegWritED <= `NOREGWRITE;
MemWritED <= 4'b0000;
RegReadD <= 2'b11;
// BranchTypeD <= `BEQ;
AluContrlD <= `ADD;
case(Fn3)
    3'b000: //BEQ
        BranchTypeD <= `BEQ;
    3'b001: //BNE
        BranchTypeD <= `BNE;
    3'b100: //BLT
        BranchTypeD <= `BLT;
    3'b101: //BGE
        BranchTypeD <= `BGE;
    3'b110: //BLTU
        BranchTypeD <= `BLTU;
    3'b111: //BGEU
        BranchTypeD <= `BGEU;
    default: //NOBRANCH
        BranchTypeD <= `NOBRANCH;
endcase
end
7'b0110111: //U-Type (LUI)
begin
    ImmType <= `UTYPE;
    RegWritED <= `LW;
    MemWritED <= 4'b0000;
    RegReadD <= 2'b00;
    BranchTypeD <= `NOBRANCH;
    AluContrlD <= `LUI;
end
7'b0010111: //U-Type (AUIPC)
begin
    ImmType <= `UTYPE;
    RegWritED <= `LW;
    MemWritED <= 4'b0000;
    RegReadD <= 2'b00;
    BranchTypeD <= `NOBRANCH;
    AluContrlD <= `ADD;
end
7'b1101111: //J-Type (JAL)
begin
    ImmType <= `JTYPE;
    RegWritED <= `LW;
    MemWritED <= 4'b0000;
    RegReadD <= 2'b00;
    BranchTypeD <= `NOBRANCH;
    AluContrlD <= `ADD;
end
default: //NOP
begin
    ImmType <= `ITYPE;
    RegWritED <= `NOREGWRITE;
    MemWritED <= 4'b0000;

```

```

        RegReadD <= 2'b00;
        BranchTypeD <= `NOBRANCH;
        AluContrlD <= `ADD;

    end

endcase

end

```

ImmOperandUnit模块

设计思路

ImmOperandUnit利用正在被译码的指令的部分编码值，生成不同类型的32bit立即数，查指令表，对应填入。

代码

```

case(Type)
    `ITYPE: Out<={ {21{In[31]}}, In[30:20] };
    `STYPE: Out<={ {21{In[31]}}, In[30:25], In[11:7] };
    `BTYPY: Out<={ {20{In[31]}}, In[7], In[30:25], In[11:8], 1'b0 };
    `UTYPE: Out<={ In[31:12], 12'b0 };
    `JTYPE: Out<={ {12{In[31]}}, In[19:12], In[20], In[30:21], 1'b0 };
    default: Out<=32'hxxxxxxxx;
endcase

```

BranchDecisionMaking模块

设计思路

根据不同的 BranchTypeE，查表指定逻辑运算符，来对 Operand1, Operand2 进行逻辑运算，从而判断是否跳转，需要注意BGE，BGEU使用大于等于号，以及符号数的使用。

代码

```

case(BranchTypeE)
    `BEQ: BranchE<=(Operand1==Operand2) ? 1'b1:1'b0;
    `BNE: BranchE<=(Operand1!=Operand2) ? 1'b1:1'b0;
    `BLT: BranchE<=($signed(Operand1) < $signed(Operand2)) ? 1'b1:1'b0;
    `BLTU: BranchE<=(Operand1<Operand2) ? 1'b1:1'b0;
    `BGE: BranchE<=($signed(Operand1) >= $signed(Operand2)) ? 1'b1:1'b0;
    `BGEU: BranchE<=(Operand1>=Operand2) ? 1'b1:1'b0;
    default: BranchE<=1'b0; //NOBRANCH
endcase

```

ALU模块

设计思路

ALU接受两个操作数，根据在Parameters.v中查找到AluContrl的类型的不同，进行不同的操作，将计算结果输出到AluOut，需要注意SRA和SLT用到了符号数需要指明类型。

代码

```

case(AluContrl)
    `SLL:      AluOut<=Operand1 << operand2[4:0];
    `SRL:      AluOut<=Operand1 >> operand2[4:0];

```



```

`SRA:      AluOut<=$signed(Operand1) >>> Operand2[4:0];
`ADD:      AluOut<=Operand1 + Operand2;
`SUB:      AluOut<=Operand1 - Operand2;
`XOR:      AluOut<=Operand1 ^ Operand2;
`OR:       AluOut<=Operand1 | Operand2;
`AND:      AluOut<=Operand1 & Operand2;
`SLT:      AluOut<=($signed(Operand1) < $signed(Operand2)) ?
32'b1:32'b0;
`SLTU:     AluOut<=(Operand1 < Operand2) ? 32'b1:32'b0;
`LUI:      AluOut<={Operand2[31:12], 12'b0};
default:   AluOut<=32'hxxxxxxxx;
endcase

```

WBSegReg模块

设计思路

WBSegReg是WB段寄存器，类似于IDSegReg.v中对Bram的调用和拓展，它嵌入了DataMemory，实现非字对齐Store，将字节地址AluOut[31:2]补零作为字地址addr存入，读取AluOut[1:0]储存指令类型存入WE，再将WD与WE对齐（WD<<(A[1:0]*8)）。

代码

```

DataRam DataRamInst (
    .clk      (clk           ),
    .wea      (WE << A[1:0]  ),
    .addra     (A[31:2]      ),
    .dina     (WD << A[1:0]*8 ),
    .douta    ( RD_raw       ),
    .web      ( WE2          ),
    .addrb    ( A2[31:2]     ),
    .dinb     ( WD2          ),
    .doutb    ( RD2          )
);

```

DataExt 模块

设计思路

根据Load指令类型，通过LoadedBytesSelect选择数据，实现非字对齐Load。

代码

```

assign BIN = (IN >> (LoadedBytesSelect * 32'h8)) & 32'h000000ff;
assign HIN = (IN >> (LoadedBytesSelect * 32'h8)) & 32'h0000ffff;
always @(*)
begin
    case(RegWriteW)
        `LB: OUT<={{24{BIN[7]}},BIN[7:0]};
        `LH: OUT<={{16{HIN[15]}},HIN[15:0]};
        `LW: OUT<=IN;
        `LBU: OUT<={{24'b0,BIN[7:0]};
        `LHU: OUT<={{16'b0,HIN[15:0]};
        default:OUT = 32'hxxxxxxxx;
    endcase
end

```

HarzardUnit模块

设计思路

用来处理流水线冲突，通过插入气泡，数据前递以及冲刷流水段解决数据相关和控制相关，组合逻辑电路。

首先考虑处理Flush和Stall信号，并排列优先级，

1. CpuRst是外部信号，用来初始化CPU，当CpuRst==1时CPU全局复位清零（所有段寄存器flush），优先度最高
2. 考虑跳转指令和分支指令，BranchE, JalrE信号在EX段产生，跳转实际发生时需要冲刷掉下一个指令的EX段和下一个指令的ID段，JalD信号在ID段产生，跳转实际发生时需要冲刷掉下一个指令的ID段，三个命令的优先级和NPC_Generator中所描述的一致，不再赘述
3. 再考虑需要Stall的情况，由于其他类型的Data Harzard都考虑用数据前递等方式处理，所以仅load指令之后紧接读取指令可能发生的WAR Hazard还需要插入气泡，此时首先MemToRegE为1，同时RdE和Rs1D、Rs2D任意一个发生冲突，可判断需要Stall前两段寄存器，FlushEx段
4. 考虑3.和2.中描述情况的先后顺序，如果2.中分支、跳转冲刷EX段，则不进行Stall，所以3.优先度更低
5. 处理默认情况，无冲突时，不Flush也不Stall，赋全0

接下来处理数据前递。

数据前递主要考虑的是有RegWrite和RegRead（是否正在进行寄存器读写），如果正在发生Hazard，通过判断寄存器号决定是否使用Forward中暂存的Data。

查询RV32Core.v中数据前递的处理方式，为 Forward信号赋值。

```

assign ForwardData1 = Forward1E[1]?(AluOutM):( Forward1E[0]?
RegWriteData:RegOut1E );
assign ForwardData2 = Forward2E[1]?(AluOutM):( Forward2E[0]?
RegWriteData:RegOut2E );

```

代码

```

//Stall and Flush signals generate
always @ (*)
    if(CpuRst)
        {StallF,FlushF,StallD,FlushD,StallE,FlushE,StallM,FlushM,StallW,FlushW}
        <= 10'b0101010101;
    else if(Branche | JalrE)

```

```

        {StallF,FlushF,StallD,FlushD,StallE,FlushE,StallM,FlushM,StallW,FlushW}
<= 10'b0001010000;
    else if(JalD)
        {StallF,FlushF,StallD,FlushD,StallE,FlushE,StallM,FlushM,StallW,FlushW}
<= 10'b0001000000;
    else if(MemToRegE & ((RdE==Rs1D) || (RdE==Rs2D)) )
        {StallF,FlushF,StallD,FlushD,StallE,FlushE,StallM,FlushM,StallW,FlushW}
<= 10'b1010010000;
    else
        {StallF,FlushF,StallD,FlushD,StallE,FlushE,StallM,FlushM,StallW,FlushW}
<= 10'b0000000000;
//Forward1
always@(*)begin
    if( (RegWriteM!=3'b0) && (RegReadE[1]!=0) && (RdM==Rs1E) &&(RdM!=5'b0) )
        Forward1E<=2'b10;//Forward AluOutM
    else if( (RegWriteW!=3'b0) && (RegReadE[1]!=0) && (RdW==Rs1E) &&(RdW!=5'b0)
    )
        Forward1E<=2'b01;//RegWriteData
    else
        Forward1E<=2'b00;//RegOut
end
//Forward2
always@(*)begin
    if( (RegWriteM!=3'b0) && (RegReadE[0]!=0) && (RdM==Rs2E) &&(RdM!=5'b0) )
        Forward2E<=2'b10;//Forward AluOutM
    else if( (RegWriteW!=3'b0) && (RegReadE[0]!=0) && (RdW==Rs2E) &&(RdW!=5'b0)
    )
        Forward2E<=2'b01;//RegWriteData
    else
        Forward2E<=2'b00;//RegOut
end

```

实验仿真结果

PART1

测试使用了

- 改编自<https://github.com/riscv-software-src/riscv-tests/tree/master/isa/rv32ui>中的SLLI、SRLI、SRAI、ADD、SUB、SLL、SLT、SLTU、XOR、SRL、SRA、OR、AND、ADDI、SLTI、SLTIU、XORI、ORI、ANDI、LUI、AUIPC21个指令的测试，使用自制的批处理文件在windows环境下进行预处理并使用mingw32-make和提供的makefile和其他相关toolchain生成的测试文件

将从Github上获取的.S文件和2_BRAMInputFileGenerator中提供的encoding.h、riscv_test.h、test_macros.h放在同一目录下，执行批处理文件，代码如下：

```

md preprocess
for %%i in (*.S) do gcc -E %%i -o ./preprocess/%%i
pause

```

成功得到预处理后的文件之后，拷贝提供的makefile和相关依赖项(Utils文件夹)，在preprocess文件夹中使用mingw32-make进行make，得到相应的测试文件

参照网站和文件的说明，CPU开始执行后3号寄存器gp的值会从2一直累增，全部执行结束后gp变为1，即以gp寄存器的终值是1作为测试通过的标准，当gp终值不为1，则说明在对应的test中出现问题中断执行

add.txt - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

```
00010564 <fail>:
    10564: 00000a6f          jal      s4,10564 <fail>


00010568 <pass>:
    10568: 00100193          li       gp,1

0001056c <finish1>:
    1056c: 00000a6f          jal      s4,1056c <finish1>
    10570: c0001073          unimp
```

以对add指令的测试为例，分析执行结果，参照.S中的说明，add.S包含了基本算术指令测试（test_2-test_16），测试了算数指令是否正常运作（包括普通加和、溢出、大数运算）；源-目标测试（test_17-test_19）（数据源寄存器和目标寄存器一致的情况）；旁路设计测试（test_20-test_38）（测试能否正常进行数据前递）。

测试普遍采用了ra和sp作为源寄存器，t5作为目标寄存器，储存待测指令的结果值，t4用来比较，储存待测指令的参考值。

 具体的一般做法是先用li或lui指令将值加载到源寄存器ra、sp和储存参考值的寄存器t4，测试指令并将结果输入到目标寄存器t5，将测试计数器gp的值+1，再将结果与参考值用bne比较，失败则跳转到fail语句进入死循环，成功则不跳转，顺行执行下一个test，特殊地，执行源-目标测试时，目标寄存器是ra或sp自身，执行旁路测试时，通过在待测指令和数据相关的指令之间插入零至两条NOP指令来实现冲突，其他指令的测试中，还有测试0号寄存器是否只读且内容始终为0等。



在运行波形仿真后，可以看到在跳转到1之前，寄存器gp的值是26（十六进制），也就是38（十进制），说明37个测试都成功地执行了。

类似的方法，我们可以知道PART1中的21个指令均能正常运行。


PART2

测试使用了

- 改编自<https://github.com/riscv-software-src/riscv-tests/tree/master/isa/rv32ui>中的JALR、LB、LH、LW、LBU、LHU、SB、SH、SW、BEQ、BNE、BLT、BLTU、BGE、BGEU、JAL16个指令的测试，使用自制的批处理文件在windows环境下进行预处理并使用mingw32-make和提供的makefile和其他相关toolchain生成的测试文件

使用和PART1中相同的方法得到测试文件。

 以对LB指令的测试为例，分析执行结果，参照.S中的说明，LB.S包含了基本Load测试（test_2-test_11），测试了算数指令是否正常运作（包括普通读、负偏移量、未对齐的读取）；旁路设计测试（test_12-test_17）（测试能否正常进行数据前递）；WAW Hazard测试（test_18-test_19）（测试是否能正确处理Hazard）。



在运行波形仿真后，可以看到在跳转到1之前，寄存器gp的值是13（十六进制），也就是19（十进制），说明18个测试都成功地执行了。

类似的方法，我们可以知道PART2中的16个指令均能正常运行。

PART3

测试使用了提供的1testAll、2testAll、3testAll三组测试文件。

测试结果：如图，参照文档说明，可以看到这三组测试也同样以gp寄存器的终值是1作为测试通过的标准。

1testAll.txt - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

0001234c <pass>:




1234c: 00100193 li gp,1

00012350 <finish1>:

12350: 00000a6f jal s4,12350 <finish1>

12354: c0001073 unimp

...

   

查阅三个testAll.S中的说明，三个test已全包含了下列37个指令：

- 1testAll: ADD(2-38)、ADDI(39-62)、AND(63-88)、ANDI(89-101)、AUIPC(102-103)、BEQ(104-123)、BGE(124-146)、BGEU(147-169)、BLT(170-189)、BLTU(190-209)、BNE(210-229)、(FENCE_I(230-231)被注释掉了)、JAL(jal_test_2、232)、JALR(jalr_test_2、233-236)
- 2testAll: LB(237-254)、LBU(255-272)、LH(273-290)、LHU(291-308)、LUI(309-313)、LW(314-331)、OR(332-357)、ORI(358-370)、SB(371-392)、SH(393-414)、SLL(415-459)、SLLI(460-486)、SLT(487-523)
- 3testAll: SLTI(524-547)、SLTIU(548-572)、SLTU(573-610)、SRA(611-652)、SRAI(653-675)、SRL(676-717)、SRLI(718-741)、SUB(742-777)、SW(778-799)、XOR(800-825)、XORI(826-838)

由此，对CPU的检验成功进行，所有指令都能正常执行，寄存器值均符合预期。

实验总结

3180105143 张家浚

踩过的坑：

- 没有考虑到跳转顺序的控制，使得每个测试在第一个测试点之后就跳转到失败。
- 对Verilog中变量使用括号索引从左从右计数的习惯不适应，错误的将Forward1E[0]和Forward1E[1]意义弄反导致错误。

收获：对CPU结构、时序控制和verilog编写增加了熟悉程度。

用时：

- 10小时学习Verilog基础并补全需要补的模块（包含debug过程）（共同）
- 2小时学习并使用Vivado进行波形仿真
- 2小时生成测试文件，调整testbench.v并运行所有测试
- 4小时完成思考题（共同）

3190105811 徐李可儿

踩过的坑：

- 没有仔细检查testAll包含的测试，自己去官方github找了测试，算是进行了一点无意义劳动。

收获：对RiscV指令集和数据通路有了更深入的理解。

用时：

- 6小时Verilog模块补全（包含debug过程）（共同）
- 4小时完成思考题（共同）
- 1小时完成文档撰写

提出改进实验的意见

- 定义在文件中的变量长度和实际长度有冲突，参照vivado的警告可以找到这几个变量并进行修改。（MemtoReg, AluContrl）
- 指导文档中博客园链接失效，需更新指导内容。
- 阶段三中提供的testfile已实际包含了前两阶段的testfile，似乎没有必要将测试分成三段，如果仍然想保留三段式的结构，可以考虑重新组织三个testAll.S中的指令顺序，按指令类型而不是字母序分成三个testfile。

思考题

1. 为什么将 DataMemory 和 InstructionMemory 嵌入在段寄存器中？

通过将DataMemory和InstructionMemory嵌入，IDSegReg和WBSegReg可以同步读取memory中的数据，而若不这样做的话，通过异步读取则需要两个clock上升沿，开销更大。

2. DataMemory 和 InstructionMemory 输入地址是字 (32bit) 地址,如何将访存地址转化为字地址输入进去?

InstructionMemory输入是PCF，访存地址是字地址，无需转化。

DataMemory的输入是AluOut,访存地址是字节地址，需要低两位赋零。

3. 如何实现 DataMemory 的非字对齐的 Load?

在 DataExt 模块通过AluOutM输出的LoadedBytesSelect信号对输入的数据进行移位，再进一步通过&运算选择数据并提取。

4. 如何实现 DataMemory 的非字对齐的Store?

仿照提取过程，执行反过程，即将字节地址AluOut[31:2]补零作为字地址addr存入，读取AluOut[1:0]储存指令类型存入WE，再将WD与WE对齐 ($WD << (A[1:0]*8)$)。

5. 为什么 RegFile 的时钟要取反?

RegFile需要在同一个周期先读取旧值再写入新值。从同一寄存器读取的寄存器文件将在下一个上升沿才将其值同步到 ID/EX 流水线寄存器中，为确保将刚刚写入的值传递给 EX阶段，我们需要在在下降沿写入寄存器文件来完成。所以，我们需要将时钟取反。

6. NPC_Generator中对于不同跳转target的选择有没有优先级?

有优先级。如果同时遇到JalD和BranchE/JalrE，说明Branch/JALR指令在原来的顺序语句中更靠前，所以，需要设置Branch和JALR指令优先级更高，才能正确跳转。

7. ALU模块中,默认wire变量是有符号数还是无符号数?

无符号数。

8. AluSrc1E执行哪些指令时等于1'b1?

AUIPC 指令。

9. AluSrc2E执行哪些指令时等于2'b01?

SLLI/SRLI/SRAI 指令。

10. 哪条指令执行过程中会使得LoadNpcD==1?

JAL/JALR 指令。

11. DataExt模块中，LoadedBytesSelect的意义是什么?

LoadedBytesSelect用于从读取的字数据指定所需要的数据（字节/半字）

12. Harzard模块中，有哪几类冲突需要插入气泡?

一类。

由于其他类型的Harzard都用数据前递等其他方式处理，所以仅load指令之后立即使用load数可能发生的WAR Hazard还需要插入气泡。

13. Harzard模块中采用默认不跳转的策略，遇到branch指令时，如何控制flush和stall信号?

如果Branch指令判断成功，Control Unit在EX段生成BranchE信号，需要冲刷ID、EX，所以将StallID，StallE置0，FlushD，FlushE置1，如果Branch判断不跳转，不涉及Flush和Stall。

14. Harzard模块中，RegReadE信号有什么用?

判断现在Pipeline中Ex段是否使用寄存器的值，结合寄存器写信号（RegWriteM、RegWriteW）以及寄存器号（RdM、RdW）判断是否发生RAW Hazard，控制forward处理。

15. 0号寄存器值始终为0，是否会对forward的处理产生影响?

不会，因为0号寄存器为只读的寄存器，始终forward0，不存在向x0写入的情况，也就不经过Harzard模块，所以不会对forward处理产生影响。